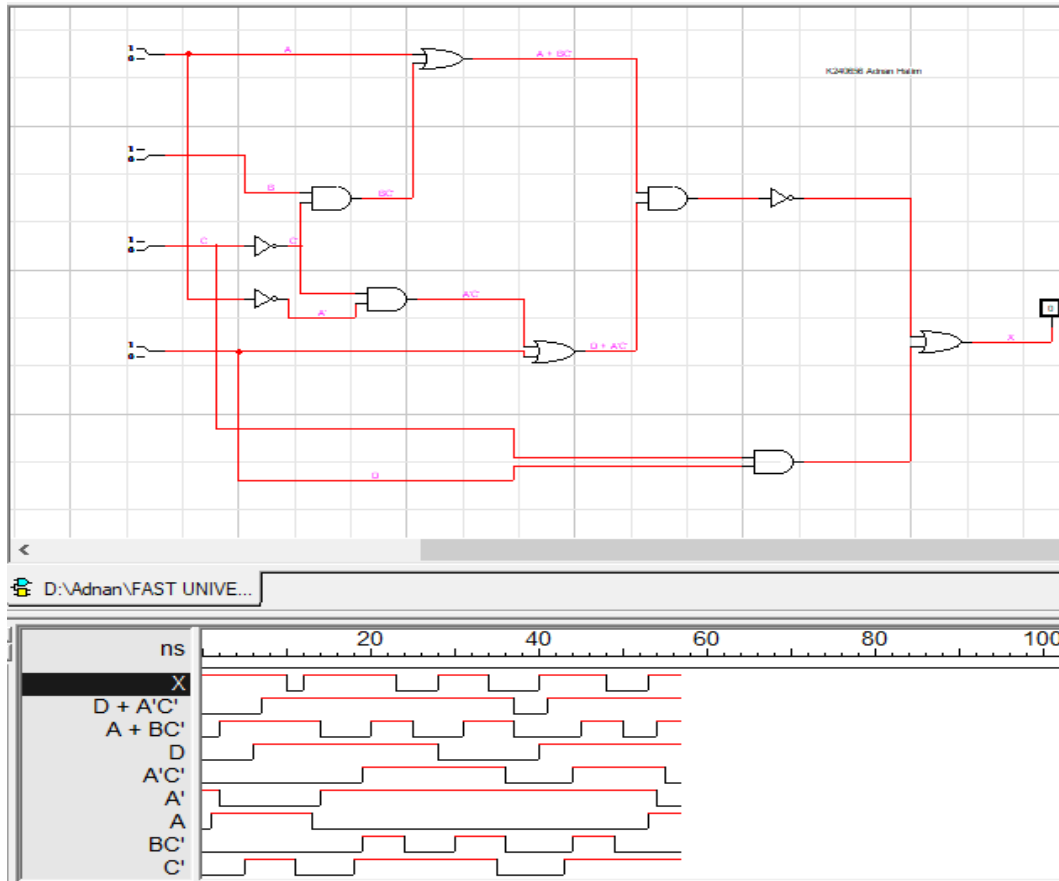


POST-LAB TASKS

Task 1:




Truth Table:

A	B	C	D	X
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

POST-LAB TASKS

Task 2 part 1:

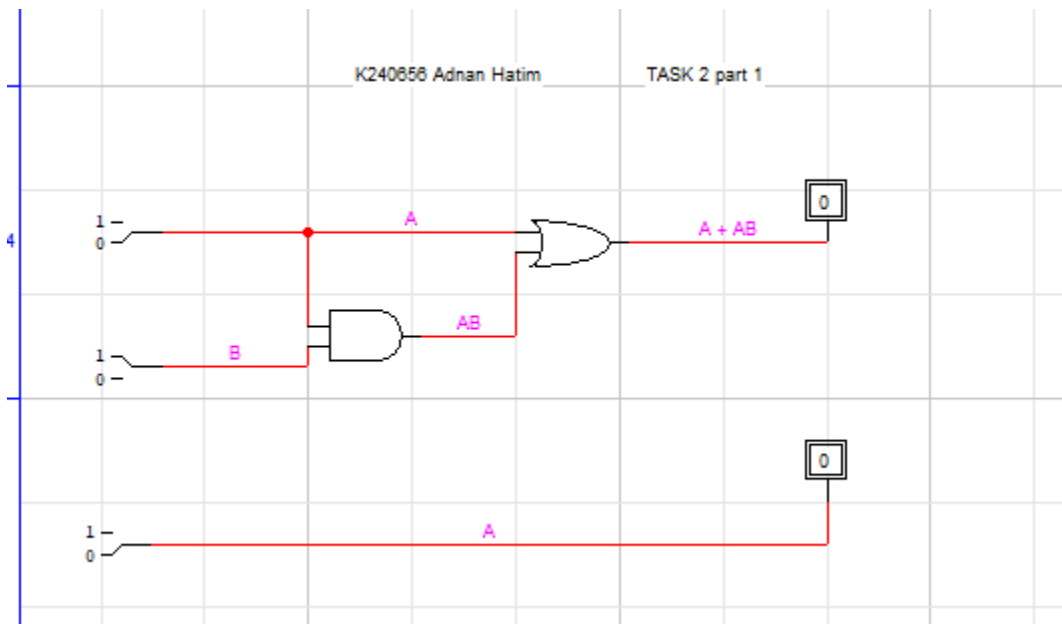

Task 2 Equation Part 1:

DLD LAB

Task 2:-

$$1) \quad A + AB = A$$

$$A(1+B) = A$$

$$A(1) = A$$


$$A = A$$

$(1+B) \Rightarrow$ OR gate

$A(1) \Rightarrow$ AND gate

POST-LAB TASKS

Task 2 part 2:

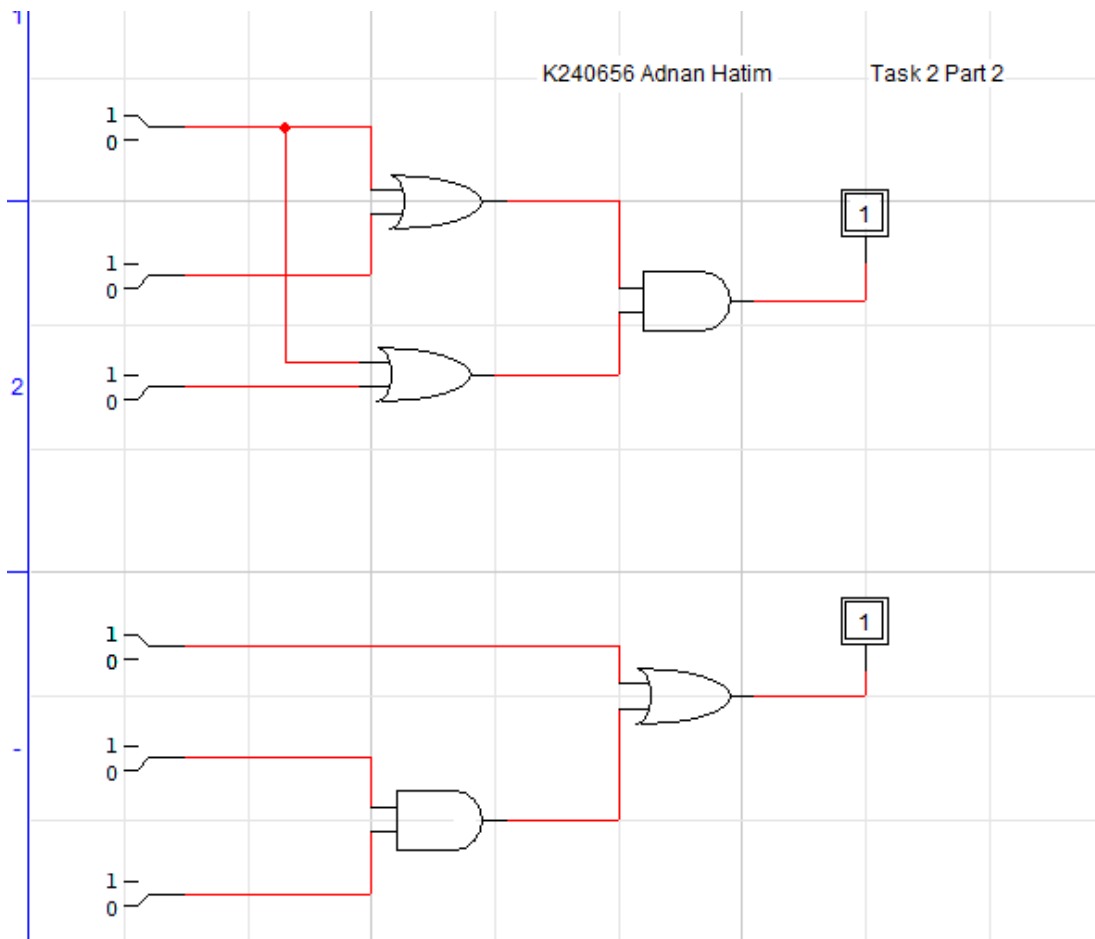

Task 2 Equation Part 2:

$$2) (A+B)(A+C) = A+BC$$

$$A \cdot A + A \cdot C + B \cdot A + B \cdot C = A + BC$$

$$\cancel{A(A)}$$

$$A + A \cdot C + B \cdot A + B \cdot C = A + BC$$


$$A(\underbrace{1 + C + B}_{\text{or gate}}) + BC = A + BC$$

$$A(1) + BC = A + BC$$

$$A + BC = A + BC$$

POST-LAB TASKS

Task 3:

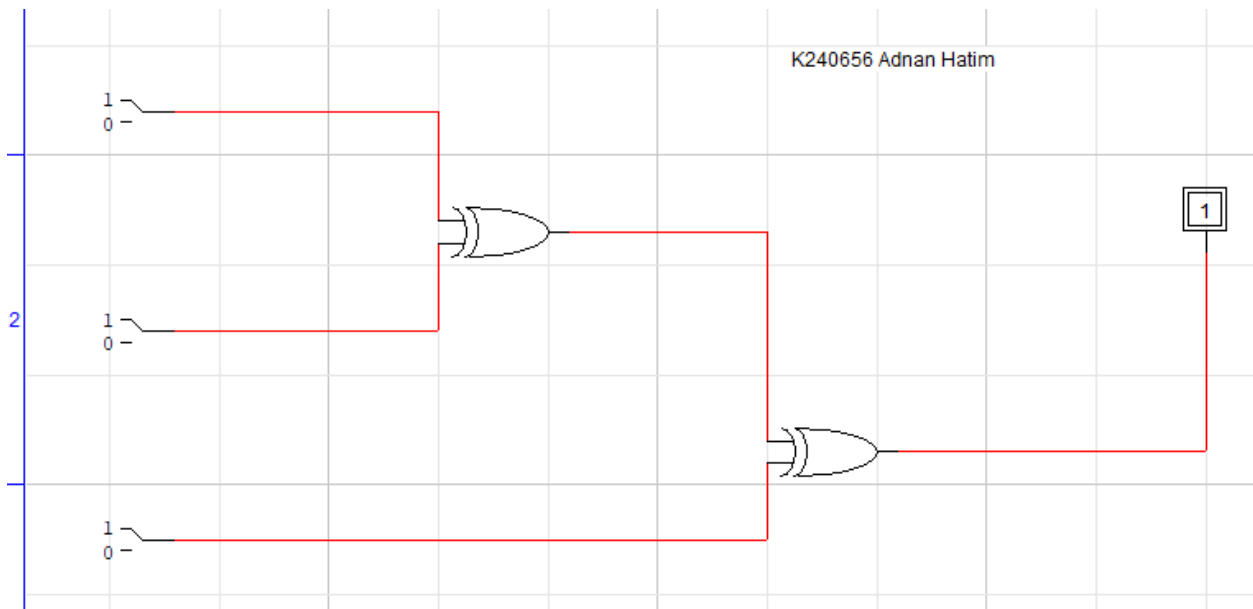

Task 3 Equation:

Task 3:-

$$X = (A'B + AB')'C + (A'B + AB')C'$$

$\because A'B + AB' = A \oplus B$

$$X = (A \oplus B)'C + (A \oplus B)C'$$
$$X = (A \oplus B) \oplus C$$